


Solution for LAB 2 P1

APPLY Nodal Analysis @ V_o


$$\frac{V_o - V_{cc}}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} + I_L = 0$$
$$V_o = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \left[\frac{V_{cc}}{R_1} - I_L \right]$$

Using above equation, we will get following values of V_o

$i_L(\text{mA})$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_o(\text{V})$	6.19	5.84	5.50	5.15	4.80	4.46	4.11	3.76	3.42

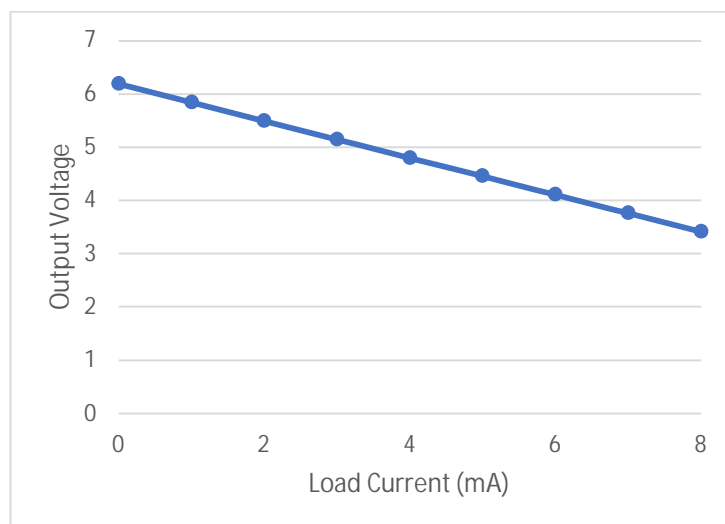


Solution for LAB 2 P2

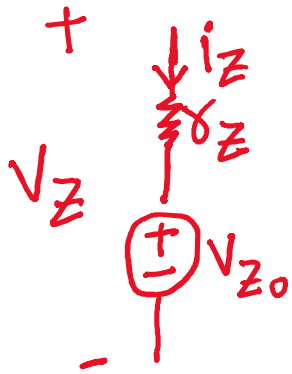

$$V_Z = V_{Z0} + i_Z r_Z$$

$$V_Z = 6.2V \text{ for } i_Z = 41mA \text{ and } r_Z = 2\Omega$$

$$\Rightarrow V_{Z0} = 6.118V$$

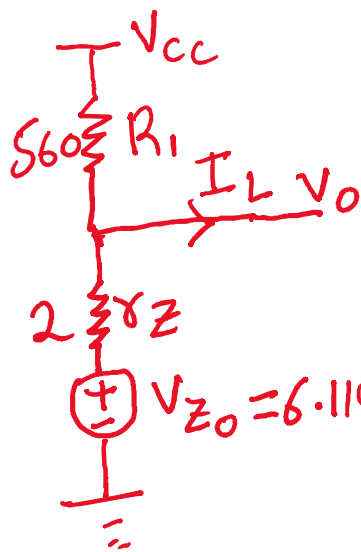

Apply Nodal Analysis @ V_O

$$\frac{V_O - V_{CC}}{R_1} + \frac{V_O - V_{Z0}}{r_Z} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow V_O = \frac{V_{CC} r_Z + V_{Z0} R_1 - I_L R_1 r_Z}{R_1 + r_Z}$$

EQ 1

EQ 1 is valid only if

$$I_Z \gg I_{ZK} \quad \because I_{ZK} = 1mA$$

$$\frac{V_O - V_{Z0}}{r_Z} \gg I_{ZK}$$

$$\Rightarrow V_O \gg 6.12V$$

$$\text{or } I_L \leq 6.93mA \quad \because I_L = \frac{V_{CC} - V_O}{R_1}$$

For $I_L > 6.93mA$: Zener diode will be reversed Biased



$$V_O = V_{CC} - I_L R_1 \rightarrow \text{EQ 2}$$

Using EQ1 & EQ2, we will get following values of V_O

$i_L(\text{mA})$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V_O(\text{V})$	6.132	6.130	6.128	6.126	6.124	6.122	6.120	6.08	5.52

